

# Vlastnosti kapacitní vazby a superpozice signálů

Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz

15.2.2011

## Abstrakt

## 1 Úvod

1. K výstupu obvodu invertujícího zesilovače se zesílením -12 (viz předešlá úloha) připojte kombinaci R3, C1 a R4. Odvod'te velikost amplitudy signálu v bodech B a D v závislosti na signálu o frekvenci  $f$  v bodě A, považujte výstup operačního zesilovače v bodě B společně s odporem R3 za zdroj napětí s vnitřní impedancí rovnou R3.
2. Změřte amplitudovou a fázovou charakteristiku obvodu (vstup A, výstup D) v rozsahu frekvencí 30 Hz až 100 kHz, vyneste do společného grafu, zvolte vhodně typ grafu.
3. Modifikujte obvod podle Obr. 2. Změřte průběhy signálů v bodech A, B, C pro tři různá nastavení potenciometru (typicky 0 V, 1 V a 2 V, nastavení potenciometru charakterizuje napětím na vstupu 3 operačního zesilovače). Vysvětlete naměřené výsledky, uvažujte samostatně stejnosměrný a střídavý signál. Nakreslete průběhy výstupních signálů při buzení sinusovým signálem o amplitudě 1 V.

## 2 Postup měření

Nejprve jsme zesilovač zapojili jako inverující s derivačním článkem na výstupu. Zapojení je vidět na výstupu.


A pomocí generátoru a osciloskopu změřili amplitudovou a fázovou charakteristiku.

Následně jsme zapojení pozmenili tak, že na jeden ze vstupů zesilovače bylo přivedeno napětí různé od 0V.


V jednotlivých bodech obvodu byly naměřeny následující průběhy.

## 3 Závěr


1. Hodnoty rezistorů se od hodnot v zadání mírně lišily neboť byly použity hodnoty R1=122k6, R2=9k1, R3=2k24, R4=9k05.

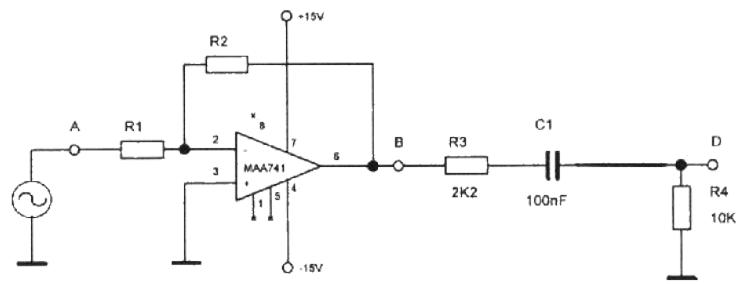


Obrázek 1: Invertující zapojení operačního zesilovače s derivačním článkem na výstupu

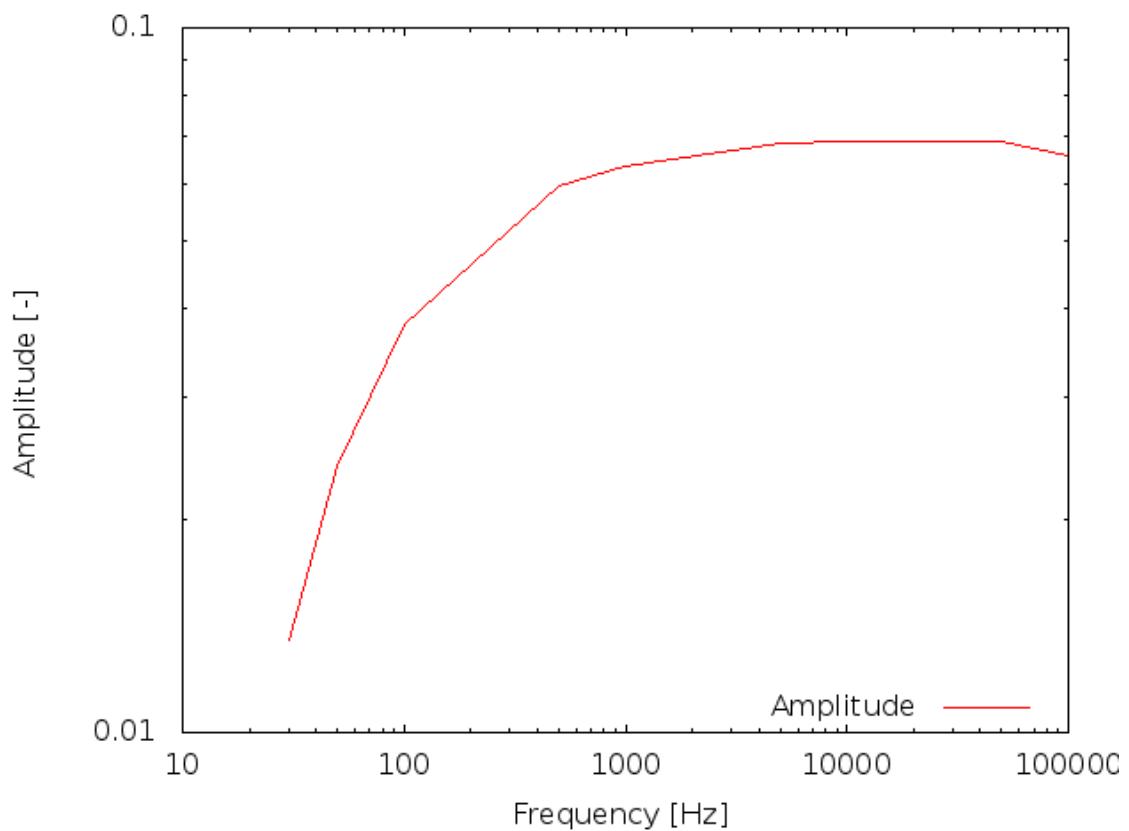


Obrázek 2: Amplitudová charakteristika

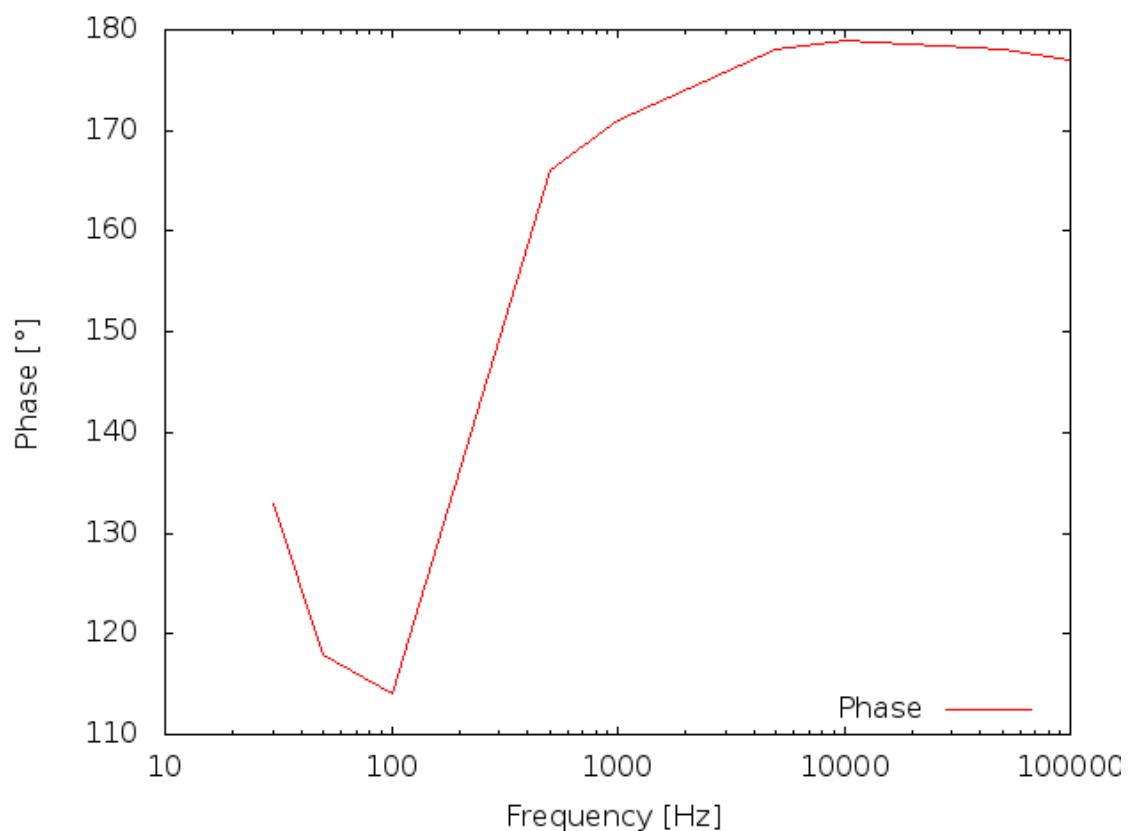


Obrázek 3: Fázová charakteristika

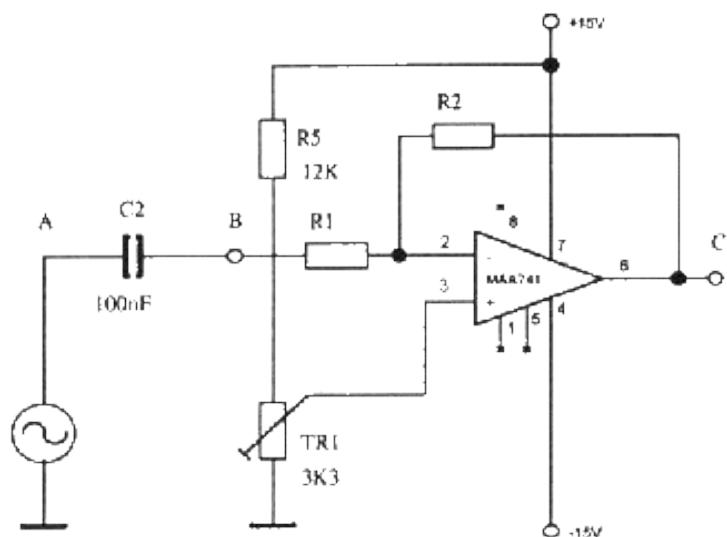


Obrázek 4: Invertující zapojení operačního zesilovače pro sčítání malých signálů

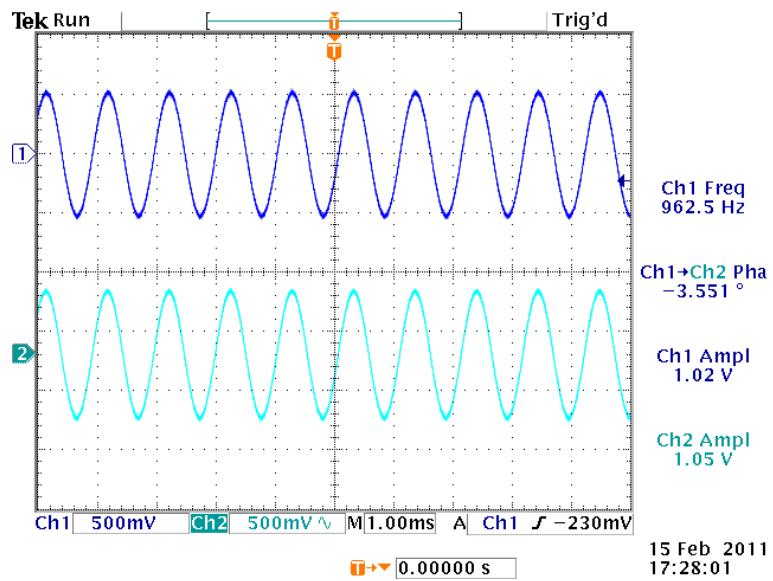


Obrázek 5: Průběh signálů v bodech A a B při 0V na vstupu +

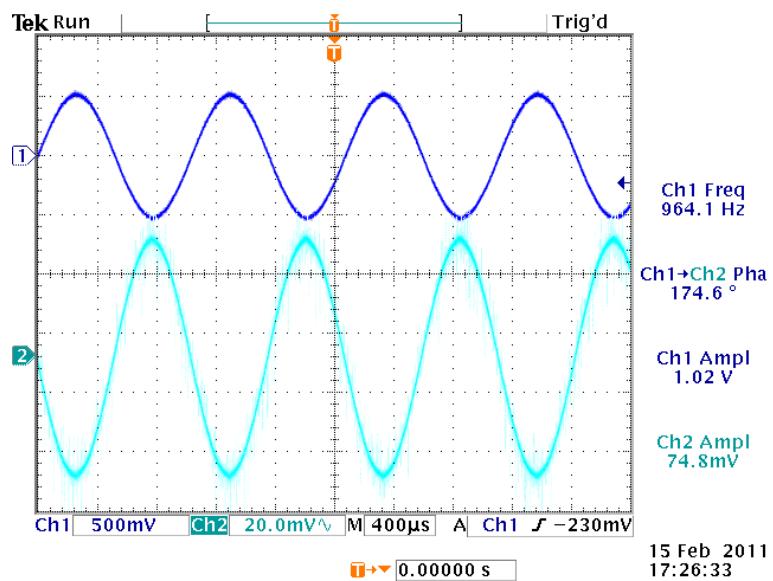


Obrázek 6: Průběh signálů v bodech A a C při 0V na vstupu +

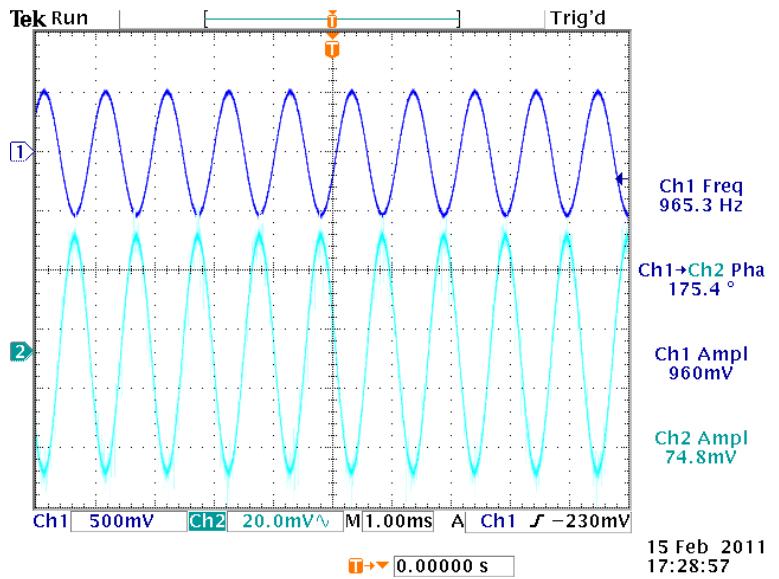


Obrázek 7: Průběh signálů v bodech B a C při 0V na vstupu +

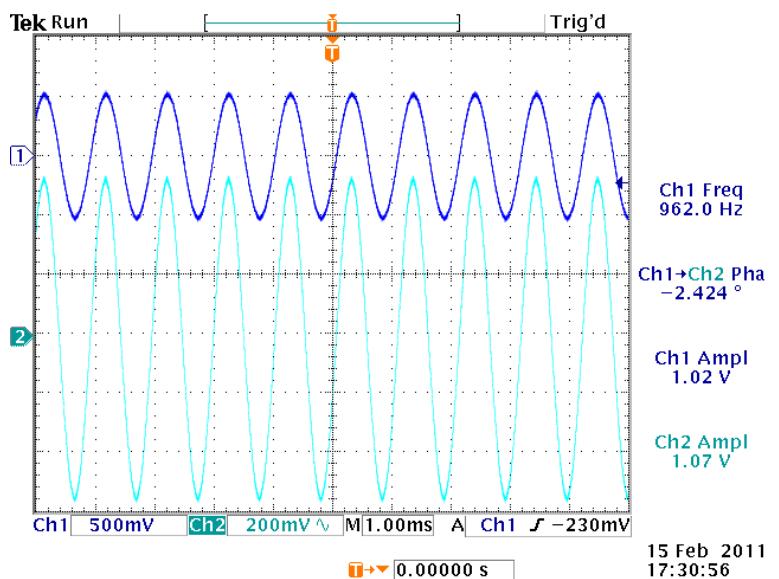


Obrázek 8: Průběh signálů v bodech A a B při 1V na vstupu +

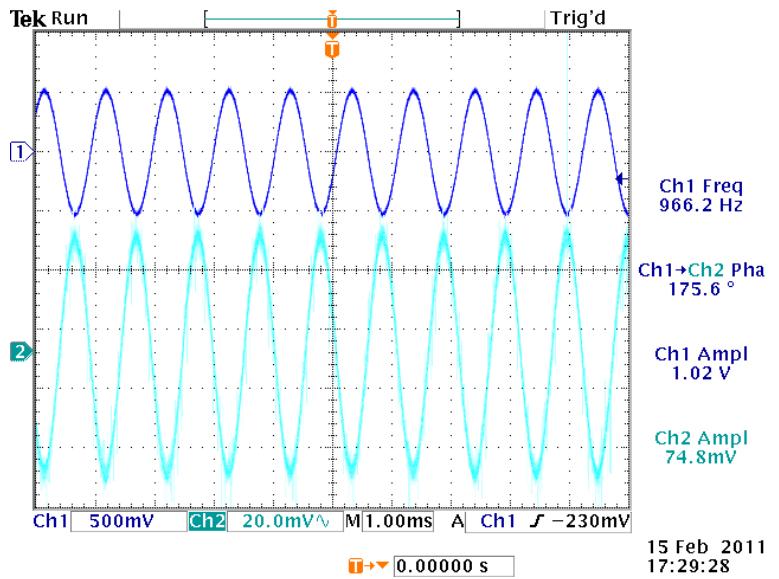


Obrázek 9: Průběh signálů v bodech A a C při 1V na vstupu +

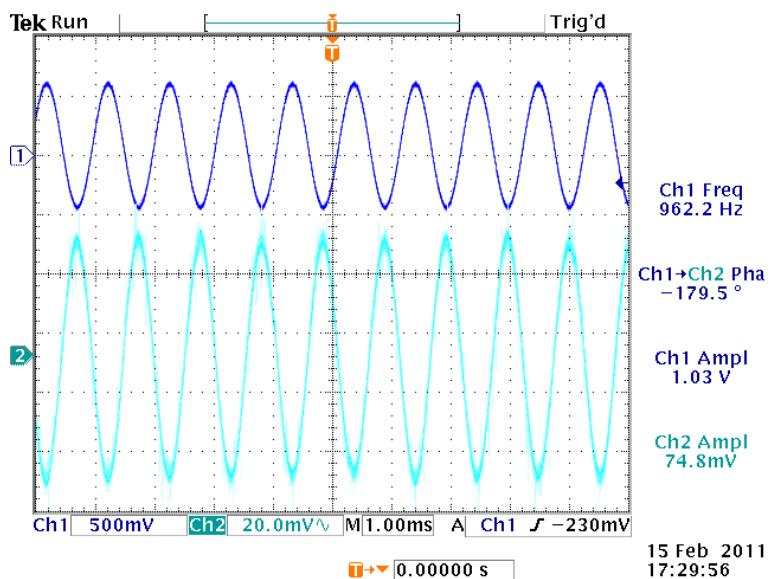


Obrázek 10: Průběh signálů v bodech B a C při 1V na vstupu +

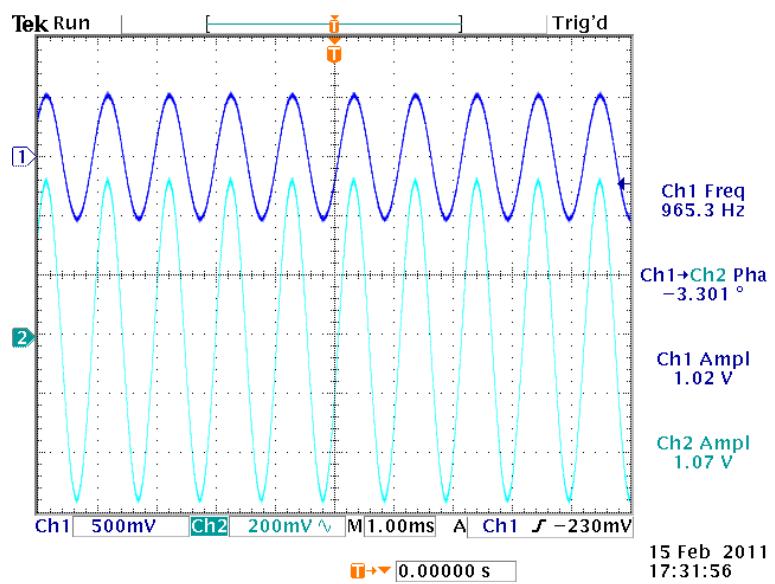

Obrázek 11: Průběh signálů v bodech A a B při 2V na vstupu +

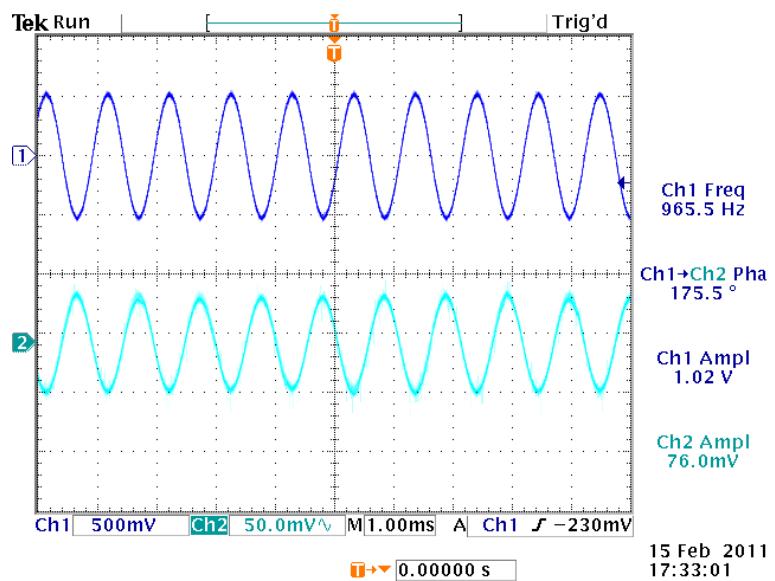

Obrázek 12: Průběh signálů v bodech A a C při 2V na vstupu +

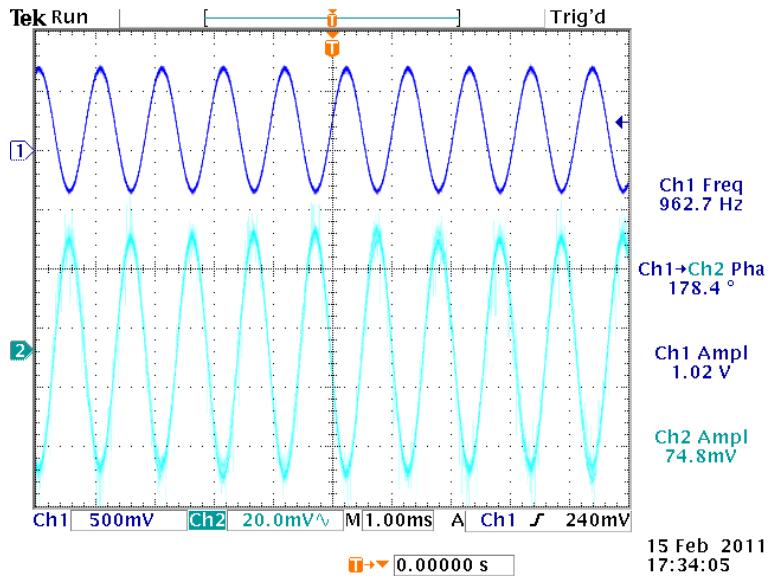

Obrázek 13: Průběh signálů v bodech B a C při 2V na vstupu +

2. Měřením byl víceméně potvrzen očekávatelný průběh fázové i amplitudové charakteristiky. U fázové charakteristiky je ale díky velké chybě měření při malých amplitudách určitá diskontinuita, která ale nemá vliv na platnost předpokladu.
3. V modifikovaném zapojení s napěťovým zdrojem na jednom ze vstupů OZ bylo potvrzeno, že může v určitém rozsahu pracovat, jako sčítáč signálů.

## Reference